

VHDL


Ein Überblick

Thomas B. Preußner

`preusser@ite.inf.tu-dresden.de`

Institut für Technische Informatik


<http://www.inf.tu-dresden.de/Tel/>

 

VHDL – Very High Speed Integrated Circuit (VHSIC) Hardware Description Language

- 1981 Initiierung vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium (DoD) zur Vereinfachung der Reproduktion von Hardware auf neuen Technologien: „Hardware Life Cycle Crisis“
- 1983 Auftrag an Intermetrics, IBM und TI zum Entwurf einer HDL
- 1985 Fertigstellung der Basissprache VHDL mit Version 7.2
- 1986 DoD überlässt IEEE alle Rechte an VHDL
- 1987 VHDL wird IEEE-Standard 1076-1987
- 1987 DoD Mil Std 454: ausschließliche Beschaffung von ASICs mit vollständigem VHDL-Modell
- 1988 VHDL wird ANSI-Standard
- 1993 Überarbeitung zum IEEE-Standard 1076-1993

Abstraktionsebenen

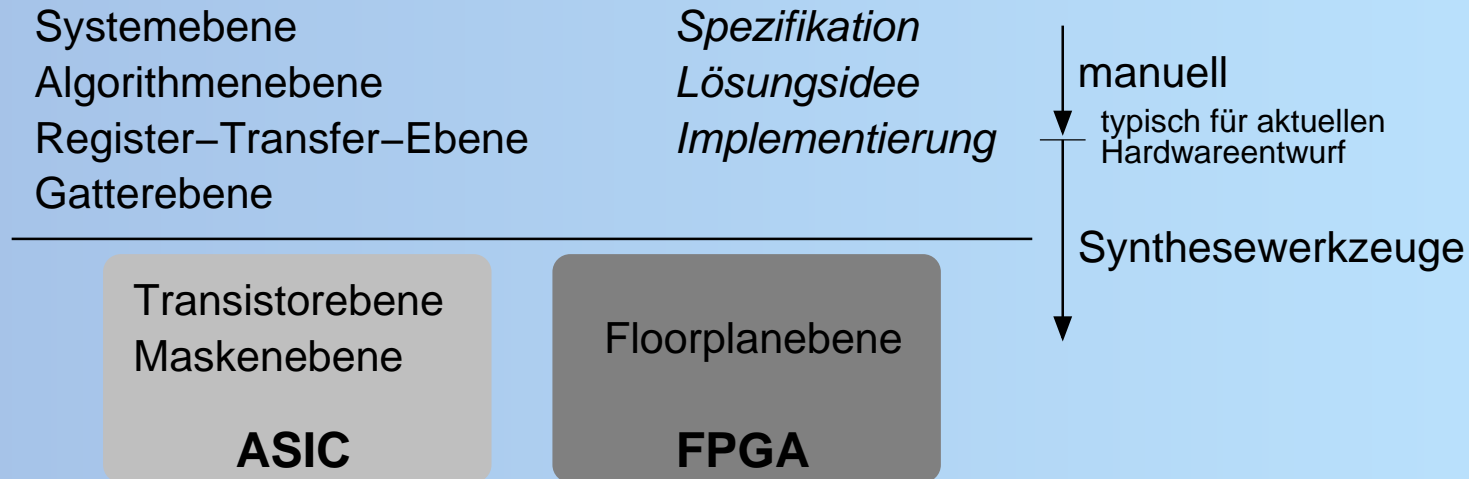

- ❖ VHDL erlaubt Beschreibungen von der Systemebene bis zur Gatterebene
- ❖ die automatische (technologiespezifische) Synthese ab der RT-Ebene ist üblich
- ❖ die Synthese von höheren Beschreibungsebenen ist Forschungsaufgabe

Vorbild: ADA (darum auch gewisse Ähnlichkeit mit Pascal)

- ❖ strikte Trennung zwischen Schnittstelle und Implementierung:

— *Schnittstelle*

```
entity FA is  
  port(  
    a, b, c : in bit;  
    s, cout : out bit;  
  );  
end FA;
```

— *(Eine) Implementierung*

```
architecture FA_1 of FA is  
  begin  
    s      <= a xor b xor c;  
    cout <= (a and b) or (a and c)  
           or (b and c);  
  end FA_1;
```

- ❖ Aber: Beides in *einer* .vhd1-Datei.
- ❖ Kommentare beginnen mit --.
- ❖ Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird *nicht* unterschieden.

❖ Basisdatentypen:

| | |
|----------|-----------------|
| bit | einzelnes Bit |
| integer | ganze Zahl |
| natural | natürliche Zahl |
| positive | positive Zahl |

❖ Aufzählungstypen:

type tState **is** (S0, S1, S2, S3);

Abgeleitete Datentypen

❖ Ableitung von Feldtypen:

```
type byte is array(7 downto 0) of bit; — Feste Grenzen  
type bit_vector is array(natural range <>) of bit;  
— Freie Grenzen (ein vordefinierter Datentyp)
```

❖ Mehrdimensionale Felder:

```
type matrix is  
    array(natural range <>, natural range <>) of integer;
```

❖ Unterdatentypen:


```
subtype z16 is natural range 0 to 15;  
subtype byte is bit_vector(7 downto 0);  
— Alternative zur vorherigen Definition von byte
```

Nach aufsteigender Priorität:

- ❖ Logisch binär: **and or xor nand nor xnor**
- ❖ Vergleich: **= /= < <= > >=**
- ❖ Verschieben / Rotieren: **sll srl sla sra rol ror**
- ❖ Additiv / Konkatination: **+ – &**
- ❖ Vorzeichen: **+ –**
- ❖ Multiplikativ: *** / mod rem**
- ❖ Sonstige unär: **not abs ****

Binäre Operatoren sind bei gleicher Priorität linksassoziativ.

 ... repräsentieren getypte implementierungsspezifische Zwischenknoten:



```
architecture FA_2 of FA is
  signal p : bit; — "Propagate"
begin
  p    <= a xor b;
  s    <= p xor c;
  cout <= c when p = '1' else a; — 2:1-MUX
end FA_2;
```


Nebenläufige Zuweisungen

... beschreiben kombinatorische Logik:

→ Sie sind vollkommen *parallel* zueinander.

→ Ihre Spezifikationsreihenfolge spielt *keine* Rolle:

```
p <= a xor b;      und      s <= p xor c;  
s <= p xor c;      p <= a xor b;
```

sind äquivalent!

Nebenläufige Zuweisungen: Arten

Unbedingte Zuweisung

```
s <= p xor c;
```

Bedingte Zuweisung


```
y <= '0' when clr = '1' else  
      '1' when set = '1' else  
      x;
```

- ❖ Priorisierte Auswahl des *ersten* Treffers.
- ❖ Abschließende Alternative für Kombinatorik notwendig.

Auswahlzuweisung

```
with s select  
  y <= a when "00",  
    b when "01" | "10",  
    c when others;
```

 - ❖ Balancierter Multiplexer.
- ❖ Erschöpfende Fallaufzählung
ggf. mit **others** komplettieren.



... bilden komplexe nebenläufige Anweisungen.

❖ sind selbst sequentiell beschrieben:

→ Die Reihenfolge der Anweisungen ist von Bedeutung!

❖ besitzen einen Kontrollfluss, der gesteuert wird durch:

— *Verzweigung*

if <cond1> **then**

...

elsif <cond2> **then**

...

end if ;

— *Schleife*

for i **in** 0 **to** N **loop**

 a(i) <= '0' ;

end loop ;

— *Auswahl*

case s **is**

when "00" =>

...

when "01" | "10" =>

...


when others =>

...

end case ;


Kombinatorische Prozesse

 - ... beschreiben das Verhalten (komplexer) Schaltnetze
- ... vermeiden den strukturellen Feinentwurf
- ... überlassen die Optimierung auf Gatterebene dem Synthesetool
- ... sind gegenüber ausgearbeiteten Einzelgleichungen
 - leichter adaptierbar
 - verständlicher



Kombinatorische Prozesse: Beispiel


```
architecture FA_3 of FA is
begin  — / "Sensitivitätsliste"
    process(a, b, c)    — !!!: ALLE Eingänge hier aufzählen!
        variable p : bit; — Lokale Zwischenknoten als Variablen
    begin
        p := a xor b;    — !!!: Variablenzuweisung ANDERS
        s <= c;
        if p = '0' then  — !!!: Fuer JEDEN Kontrollflusspfad
            cout <= a;    — ALLE Ausgaenge berechnen
        else
            cout <= c;
            s <= not c;   — überschreibt ggf. vorherige Zuweisung
        end if;
    end process;
end FA_3;
```

 


... beschreiben die Zustandsübergänge von Registern

❖ Beispiel: D-FF mit Enable und asynchronem Rücksetzen

 
```
process(rst , clk) — !!!: NUR die Eingänge,  
begin — die Zustandsübergang erwirken  
    if rst = '1' then — asynchrones Rücksetzen  
        Q <= '0';  
        — / Taktflanke / auf '1'  
    elsif clk 'event and clk = '1' then — positive Taktflanke  
        if E = '1' then — Enable  
            Q <= D;  
        end if;  
    end if;  
end process;
```



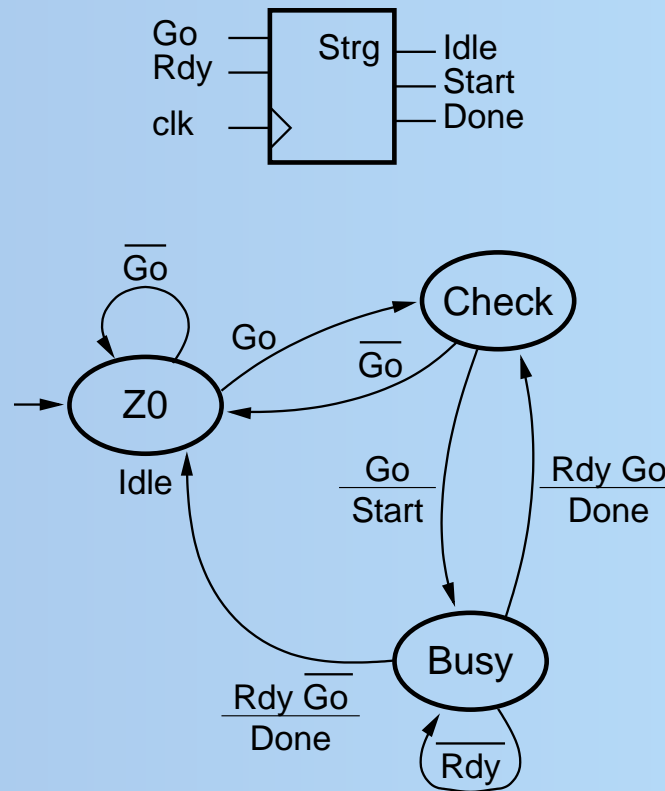Beispiel: Implementierung eines Steuerautomaten



Schnittstellendefinition

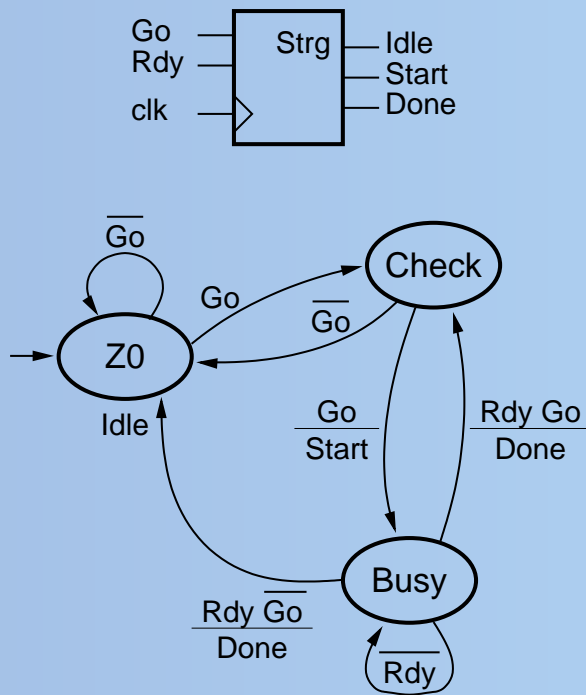

entity strg is

port (

rst, clk : **in** bit; — *Reset, Takt*

Go : **in** bit; — *Starte Zyklus*

Rdy : **in** bit; — *Beende Zyklus*

Idle : **out** bit; — *Leerlauf*

Start : **out** bit; — *Zyklusbeginn*


Done : **out** bit — *Zyklusende*

);

end strg;

Implementierung eines Steuerautomaten

Beispiel: SM-Chart

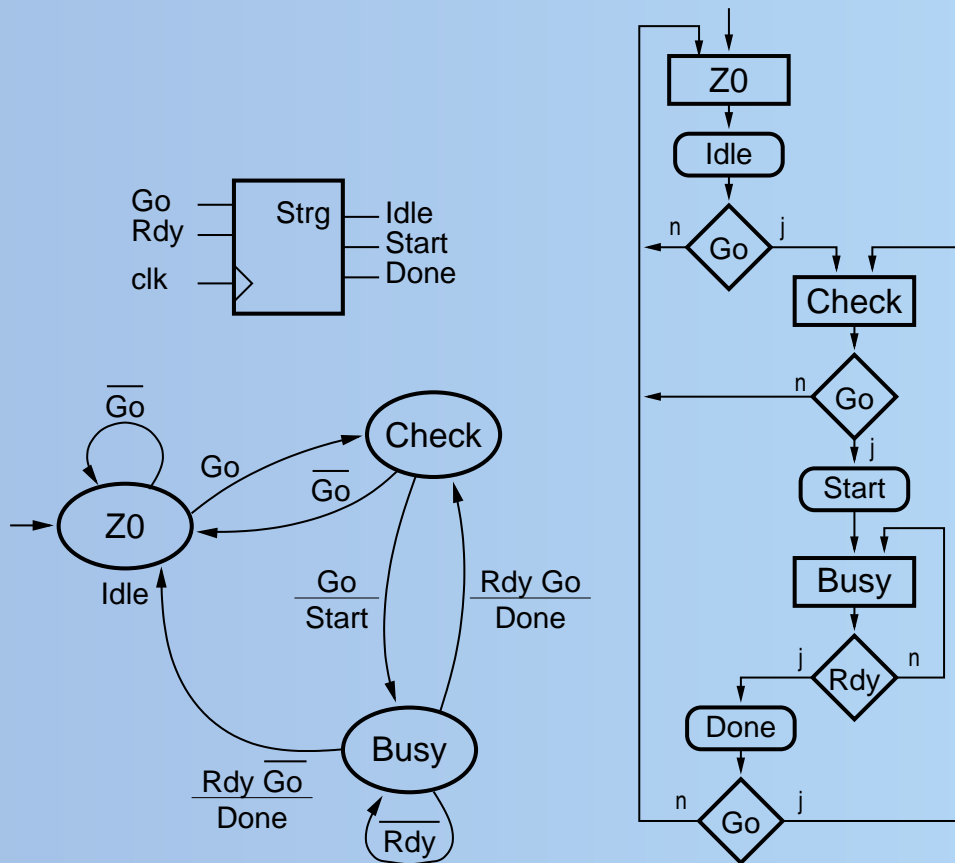

- ❖ äquivalent zum Zustandsdiagramm
- ❖ präzise Modellierung hierarchischer Entscheidungen
- ❖ leicht in HDL übertragbar

Implementierung eines Steuerautomaten


Beispiel: Typen und Signale

```
architecture rtl of strg is
  type tState is (Z0, Check, Busy);
  signal State      : tState := Z0; — Zustandsregister
  signal NextState  : tState; — kombinatorische Berechnung
                                — des Folgezustands
begin
  ...
end rtl;
```

Hartnäckiges Fettnäpfchen

Initialisierung von Registersignalen sollten mit der Reset-Zuweisung äquivalent sein! Sonst sind Inkonsistenzen zwischen den Systemzuständen nach der Initialisierung (z.B. FPGA-Programmierung) und einem Reset möglich.

 
Bei nicht vorgegebener Initialisierung versuchen Synthesewerkzeuge den gewünschten Initialisierungszustand aus der Resetbeschreibung zu inferieren – Simulatoren nicht!




Beispiel: Register

```
architecture rtl of strg is
  type tState is (Z0, Check, Busy);
  signal State      : tState := Z0; — Zustandsregister
  signal NextState  : tState; — kombinatorische Berechnung
                                — des Folgezustands
begin
  — Getakteter Prozess
  process(clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then — steigende Taktflanke
      if rst = '1' then — synchrones Reset
        State <= Z0;
      else
        State <= NextState;
      end if;
    end if;
  end process;

  ...
end rtl;
```

 

Beispiel: Kombinatorik

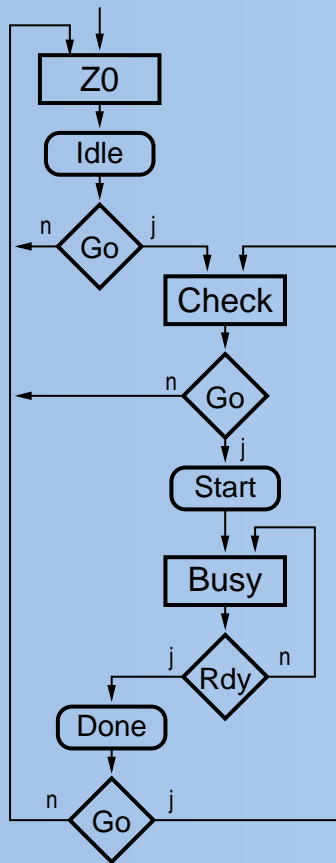

— Kombinatorischer Prozess

process(State , Go, Rdy)

begin

— Default-Belegungen

NextState <= State;

Idle <= '0';

Start <= '0';

Done <= '0';

case State **is**

when Z0 =>

Idle <= '1';

if Go = '1' **then**

NextState <= Check;

end if;

when Check =>

if Go = '0' **then**

NextState <= Z0;

else

Start <= '1';

NextState <= Busy;

end if;

when Busy =>

if Rdy = '1' **then**

Done <= '1';

if Go = '0' **then**

NextState <= Z0;

else

NextState <= Check;

end if;

end if;

— hier ueberfluessiger

— Rueckfallzweig

when others =>

null; — tut nichts

end case;

end process;

Verzögerte Zuweisung

- ❖ Signaländerung erst nach angegebener Zeit:

`a <= b and c after 20 ns;`

- ❖ dient lediglich der funktionalen Modellierung.

- ❖ Einsatz in Testbenches zur Beschreibung von Stimuli:


`clk <= not clk after 50 ns; — 10 MHz-Takt`

- ❖ wird von Synthesewerkzeugen abgelehnt oder ignoriert.

Semantisches Modell: Simulationszeit

Simulation paralleler Hardware im sequentiellen Programm

 
→ zweidimensionale Simulationszeit mit Δ -Scheiben:



- ❖ Ereignisgetriebene Simulation auf Signalen.
- ❖ Jedem Ereignis ist eine Simulationszeit zugeordnet.
- ❖ Jedes Signal hat innerhalb einer Δ -Scheibe genau einen *festen* Wert.


Semantisches Modell: Ausführung

 1. Initialisiere jedes Signal zu seinem Defaultwert.
2. Setze Simulationszeit $t = 0$.
3. Nimm jede nebenläufige Anweisung (einschließlich der Prozesse!) in die Menge der auszuführenden Anweisungen auf.
4. Führe jede Anweisung aus der Menge der auszuführenden Anweisungen aus und erzeuge für jeden berechneten Signalwert ein Ereignis:
 - ❖ für $t + \Delta$, falls keine explizite Zeitangabe vorhanden.
 - ❖ für $\lfloor t \rfloor + d$, für **after** d - Zuweisungen.
5. Leere die Menge der auszuführenden Anweisungen.
6. Schreibe die Simulationszeit bis zur Zeit des nächsten Ereignisses fort oder terminiere die Simulation, falls es kein weiteres Ereignis gibt.
7. Aktualisiere Signalwerte auf Basis der für die aktuelle Simulationszeit vorgesehenen Ereignisse. Bei Signaländerungen nimm jeden Prozess, der dieses Signal in der Sensitivitätsliste aufweist, und jede nebenläufige Anweisung mit diesem Signal auf der rechten Seite in die Menge der auszuführenden Anweisungen auf.
8. Gehe zu Schritt 4.




Semantisches Modell: Konsequenzen

- ❖ Fehlende Einträge in der Sensitivitätsliste kombinatorischer Prozesse:
 - verhindern die kombinatorische Neuauswertung bei der Änderung dieses Signals und
 - produzieren:
 - ▷ einen Zustand in Form von Latches, oder zumindest
 - ▷ Warnungen eines gutmeinenden Synthesewerkzeuges.
- ❖ Weitere in aller Regel unbeabsichtigte Quellen eines Zustandes durch Latches sind:
 - kombinatorische Signale ohne explizite Berechnung in jedem Kontrollflusspfad eines Prozesses und
 - bedingte nebenläufige Zuweisungen ohne abschließendes **else**.

 

9-wertige Logik (IEEE-1164)


- 'U' Uninitialisiert
 - 'X' Starkes Unbekannt (Simulation: oft Fehler!)
 - '0' Starke 0
 - '1' Starke 1
 - 'Z' Hochohmig (Tristate-Buffer, Open-Collector/Open-Drain)
 - 'W' Schwaches Unbekannt
 - 'L' Schwache 0 (z.B. Pull-Down-Widerstand)
 - 'H' Schwache 1 (z.B. Pull-Up-Widerstand)
 - '–' Don't Care
-
- ❖ Erleichterte Fehlersuche in der Simulation.
 - ❖ Beschreibung von Optimierungsmöglichkeiten: **else** '–'.
 - ❖ Beschreibung von Transmissionsgates, z.B. in Bustreibern.
 - ❖ Modellierung externer Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstände.

 

Hinweise: Synthese

Die Synthese generiert digitale Logik:

 
- ❖ Interne Signale führen immer '0' oder '1'.
- ❖ 'L' und 'H' werden auf '0' bzw. '1' abgebildet.
- ❖ '-' und 'X' werden *nach Belieben* des Synthesewerkzeuges an '0' oder '1' gebunden.
- ❖ 'Z' wird intern kombinatorisch eliminiert, in Ausgängen durch Tristate-Treiber implementiert.
- ❖ 'U' und 'W' erzeugen in expliziten Zuweisungen einen Fehler.



Hinweise: Simulation

In der Simulation von großer Bedeutung:

 - ❖ 'U' kennzeichnet noch nicht evaluierte Signale und deren abhängige.
- ❖ '-' beschreibt und *dokumentiert* Gleichgültigkeit.
→ Nutzen, wann immer möglich!
- ❖ 'X' kennzeichnet:
 - die Evaluierung unbestimmter Werte ('X', 'Z', 'W', '-'), oder
 - das Treiben eines Buses auf verschiedene Werte → **Fehler!**



Beispiel: 7-Segment-Dekodierung

```

library IEEE;           — Deklarriere IEEE-Bibliothek
use IEEE.std_logic_1164.all; — Erlaube Nutzung der 9-wertigen Logik

entity seg7dec is
  port(
    dig  : in  std_logic_vector(3 downto 0); — dezimale BCD-Ziffer
    seg7 : out std_logic_vector(6 downto 0) — H-aktive 7-Segment-Ansteuerung
  );
end seg7dec;

architecture seg7dec_impl of seg7dec is
begin
  with dig select
    seg7 <= "1111110" when "0000" ,
           "0110000" when "0001" ,
           "1101101" when "0010" ,
           "1111001" when "0011" ,
           "0110011" when "0100" ,
           "1011011" when "0101" ,
           "1011111" when "0110" ,
           "1110010" when "0111" ,
           "1111111" when "1000" ,
           "1111011" when "1001" ,
           "_____" when others ;
end seg7dec_impl;

```

Beispiel: MUX durch Tristate-Buffer

```

entity mux4 is
  port(
    sel      : in  std_logic_vector(1 downto 0);
    a, b, c, d : in  std_logic;
    y        : out std_logic;
  );
end mux4;

```

```

architecture mux4_impl of mux4 is
begin
  y <= a when sel = "00" else 'Z';
  y <= b when sel = "01" else 'Z';
  y <= c when sel = "10" else 'Z';
  y <= d when sel = "11" else 'Z';
end mux4_impl;

```


Auflösung mehrerer Bustreiber:

| | U | X | 0 | 1 | Z | W | L | H | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| X | U | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0 | U | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 1 | U | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| Z | U | X | 0 | 1 | Z | W | L | H | X |
| W | U | X | 0 | 1 | W | W | W | W | X |
| L | U | X | 0 | 1 | L | W | L | W | X |
| H | U | X | 0 | 1 | H | W | W | H | X |
| - | U | X | X | X | X | X | X | X | X |

Hardwarenahe arithmetische Datentypen

Zur Darstellung von vorzeichenlosen und vorzeichenbehafteten Zahlen im Zweierkomplement mit fester, aber *beliebiger* Bitlänge:

- ❖ Paket: **use IEEE.numeric_std.all;**
- ❖ Definition:
 - vorzeichenlos: **type** unsigned **is array**(natural **range** <>) **of** std_logic;
 - vorzeichenbehaftet: **type** signed **is array**(natural **range** <>) **of** std_logic;
- ❖ Unterscheiden sich lediglich in der Implementierung der arithmetischen Operationen wie * und der Vergleichsoperationen wie < oder >=
- ❖ Addition mit integer ist erlaubt:
Count <= Count + 1;
- ❖ Erlauben: • sichere Kontrolle über Datenbreiten und
 • einfache Beschreibung von Bitoperationen.

 

- ❖ dienen der sauberen Umsetzung des Typkonzepts,
- ❖ inferieren in der Regel *keine* Hardware,
- ❖ erfolgen in VHDL funktional:

```
function to_integer (arg : unsigned)      return natural;  
function to_integer (arg : signed)        return integer;  
function to_unsigned(arg, size : natural) return unsigned;  
function to_signed  (arg : integer;  
                    size : natural) return signed;
```

— *Pseudofunktionen für "Related Types":*

```
function signed  (arg : std_logic_vector) return signed;  
function unsigned(arg : std_logic_vector) return unsigned;  
function signed  (arg : unsigned)         return signed;  
...
```

- ❖ strukturieren die Implementierung und
- ❖ erlauben lokale Typ-, Signal- und Funktionsdeklarationen:

```
<Marke>: block  
  [lokale Deklarationen]  
begin  
  ...  
end block [Marke];
```


- ❖ ermöglichen einen generischen, parametrierbaren Entwurf:

— *Bestimmt die Paritaet eines N-Bit-Arguments*

```
entity par_n is
```

```
  generic (N : positive := 8); — Generic mit Default
```

```
  port(
```

```
    arg : in  std_logic_vector(1 to N);
```

```
    par : out std_logic
```

```
  );
```

```
end par_n;
```

```
architecture rtl of par_n is
```

```
  signal tmp : std_logic_vector(1 to N);
```

```
begin
```

```
  tmp(1) <= arg(1);
```

```
  xor_chain: for i in 2 to N generate
```

```
    tmp(i) <= tmp(i-1) xor arg(i);
```

```
  end generate;
```

```
  par <= tmp(N);
```

```
end rtl;
```

Das generate-Statement

- ❖ erlaubt die Beschreibung sich wiederholender oder bedingter Strukturelemente und
- ❖ ist besonders nützlich im generischen Entwurf.

```
<Marke>: if <Bedingung> generate  
[ [lokale Deklarationen]  
begin  
... — else-Zweig ist (leider) nicht vorgesehen  
end generate [Marke];
```

```
<Marke>: for <Bezeichner> in <Bereich> generate  
[ [lokale Deklarationen]  
begin  
...  
end generate [Marke];
```

Feldattribute

❖ Erleichtern generische Beschreibungen von Feldzugriffen:

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| Beispiel: | signal arr : std_logic_vector(7 downto 0); | -- <i>Feldtyp</i> |
| arr'length | Feldlänge | 8 |
| arr'range | Indexbereich | 7 downto 0 |
| arr'reverse_range | umgekehrter Indexbereich | 0 to 7 |
| arr'left | linke Grenze des Indexbereichs | 7 |
| arr'right | rechte Grenze des Indexbereichs | 0 |
| arr'high | größter Feldindex | 7 |
| arr'low | kleinster Feldindex | 0 |

- Statt Variablennamen können Typnamen verwendet werden.
- Bei mehrdimensionalen Feldtypen ist betrachtete Dimension durch Argument auszuwählen.

Im Beispiel sind arr'length(1) und arr'length äquivalent.

- ❖ realisieren den hierarchisch strukturierten Entwurf und
- ❖ ermöglichen die Wiederverwendung von fertigen Lösungen.

```
architecture rtl of xyz is
  — Komponentendeklaration (analog der Deklaration der entity)
  component par_n is
    generic(N : positive := 8); — Generic mit Default
    port(
      arg : in  std_logic_vector(1 to N);
      par : out std_logic
    );
  end component;
  — Verbindungssignale
  signal arg1, arg2 : std_logic_vector(5 downto 0);
  signal par1, par2 : std_logic;
  ...
begin
  — Instanziierung
  p1 : par_n      — Benannte Zuordnung der Parameter / Signale
    generic map(N => 6)
    port      map(arg => arg1, par => par1);
  p2 : par_n      — Positionszuordnung der Parameter / Signale
    generic map(6)
    port      map(arg2, par2);
  ...
end rtl;
```

- ❖ Offene Ausgänge werden mit dem Schlüsselwort **open** gebunden.
- ❖ Bei mehreren Architekturen zu einer Entity ist Auswahl zu treffen.

```
architecture rtl of xyz is
```

```
...
```

```
— work ist implizite Bibliothek des aktuellen Projektes
```

```
for par1 : par_n use entity work.par_n(rtl_fast);
```

```
...
```

```
begin
```

```
— Instanziierung
```

```
par1 : par_n — Benannte Zuordnung der Parameter / Signale
```

```
  generic map(N => 6)
```

```
  port map(arg => arg1, par => par1);
```

```
...
```

```
end rtl;
```

❖ sinnvoll zur Bündelung von:


- nicht lokalen Typen und Konstanten
- Komponentendeklarationen
- Funktionen
- Prozeduren

❖ Teilung in Schnittstelle und Implementierung:

```
package Paket is
  subtype tALUOp is std_logic_vector(1 downto 0);
  constant ALU_OP_ADD : tALUOp := "00";
  ...

  function max(arg1 : integer; arg2 : integer) return integer;
end package Paket;

 package body Paket is
  function max(arg1 : integer; arg2 : integer) return integer is
  begin
    if arg1 > arg2 then return arg1; end if;
    return arg2;
  end;
end package body Paket;
```




Funktionen und Prozeduren

- ❖ sind ein mächtiges Hilfsmittel für Verhaltensmodelle, aber
- ❖ nur beschränkt von der Synthese unterstützt:
 - z.B. verbreitete Unterstützung für Berechnung konstanter oder kombinatorischer Ausdrücke.
- ❖ Parameter kommen in verschiedenen Ausprägungen:


| Modus | Klasse | Aufrufparameter | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|----------|
| | | Prozedur | Funktion |
| in ^a | constant ^b | Ausdruck | Ausdruck |
| | signal | Signal | Signal |
| | variable | Variable | ⊘ |
| out / inout | signal | Signal | ⊘ |
| | variable ^b | Variable | ⊘ |

^aDefault

^bDefault für Modus

 

 - ❖ dienen der Entwurfsvalidierung durch Simulation,
- ❖ besitzen Testobjekte als Komponente, und
- ❖ implementieren ein Verhaltensmodell zur:
 - Generierung der Stimuli (Eingangssignale) sowie
 - Überprüfung der Ausgangssignale (z.B. durch Vergleich).



- ❖ sind ohne Sensitivitätsliste deklariert,
- ❖ werden in Endlosschleife ausgeführt und
- ❖ müssen durch **wait**-Statements unterbrochen werden:

wait on <Sensitivitätsliste >;

wait for <Zeit >;

wait until <Bedingung>;

warten um Δ -Zyklus mit: **wait for** 0ns;

- ❖ nur wenige feste **wait**-Konstrukte sind synthetisierbar
z.B.: **wait until** clk'event **and** clk = '1'; — *nur einmal im Prozess*

- ❖ dienen der Überprüfung
 - statischer Annahmen z.B. über Generics, oder
 - dynamischer Annahmen während der Simulation.
- ❖ werden nicht zu Logik synthetisiert.


| | |
|--|---------------------|
| assert <Bedingung> | — <i>Behauptung</i> |
| [report <String >] | — <i>Meldung</i> |
| [severity (note warning error failure)]; | — <i>Schwere</i> |

- ❖ Bei verletzter Behauptung:
 - Ausgabe der Meldung, soweit angegeben.
 - Simulationsabbruch je nach Schwere und Simulatoreinstellung.

Assertions: Beispiel

```
architecture tb_impl of tb is
    signal arg : std_logic_vector(1 to 4);
    signal par : std_logic;
begin
    par : par_n
        generic map(N => 4)
        port      map(arg, par);

     process
    begin
        for i in 0 to 15 loop
            arg <= to_stdlogicvector(i, 4);
            wait for 10ns;
            assert par = (arg(1) xor arg(2) xor arg(3) xor arg(4))
                report "Parity_Mismatch"
                severity error;
        end loop;
        report "Test_complete";
        wait; -- forever
    end process;
end tb_impl;
```




- ❖ Gute Lösungen verlangen Überblick!
Struktur → Blockdiagramm
Verhalten → SM-Chart
- ❖ Entwürfe auf möglichst hohem Beschreibungsniveau.
Das Technologiemapping kann Synthesewerkzeug in aller Regel besser.
- ❖ Asynchrone Eingänge (extern, andere Taktdomäne) mit FFs puffern!
Es sei denn, es gibt *garantiert* nur *einen* I/O-Register-Pfad.
Es drohen Inkonsistenzen aufgrund von Laufzeitunterschieden.
- ❖ FPGA: Lieber mehr FFs als kompliziertere Logik.
Jede Logikzelle besitzt ein FF.
One-Hot-Zustandskodierung ist für größere Automaten oft die günstigste.

Nützliche Funktionen:


| Funktion | Simulation | Synthese |
|------------------|---|-----------|
| Is_X(s) | s nicht klar auf '0' oder '1' abbildbar | false |
| Is_X('X') | true | false |
| to_X01 | Abbildung auf '0', '1' oder 'X' ('U', 'X', 'W', '-', 'Z') | Identität |
| rising_edge(clk) | clk 'event and to_X01(clk) = '1' and to_X01(clk'last_value) = '0' | |

Don't Cares intensiv nutzen!

 - ❖ offenbart in der Simulation die Verwendung vermeintlich irrelevanter Signalwerte durch 'X' anstatt nur falschem Ergebnis,
- ❖ dokumentiert irrelevante Signalzustände und
- ❖ eröffnet der Synthese Optimierungsmöglichkeiten.




 - ❖ Eingang schaltet zu *beliebigem* Zeitpunkt (relativ zum Takt).
- ❖ Propagierung durch Kombinatorik bis zur nächsten aktiven Flanke ist *nicht* garantiert.
- ❖ Inkonsistenzen im Systemzustand bei unterschiedlichen Pfadlängen.




- ❖ Register-Register-Laufzeiten werden durch Synthesetool bestimmt.
→ Warnung, falls Taktvorgaben nicht erfüllbar.
- ❖ Oft auch zweite FF-Stufe zur Maskierung von Meta-Stabilitäten.
- ❖ Das Reset-Signal ist ein asynchroner Eingang.

 - ❖ Feldzugriffe durch Indexinkrement impliziert aufwendige Multiplexnetzwerke oder Enable-Logik.



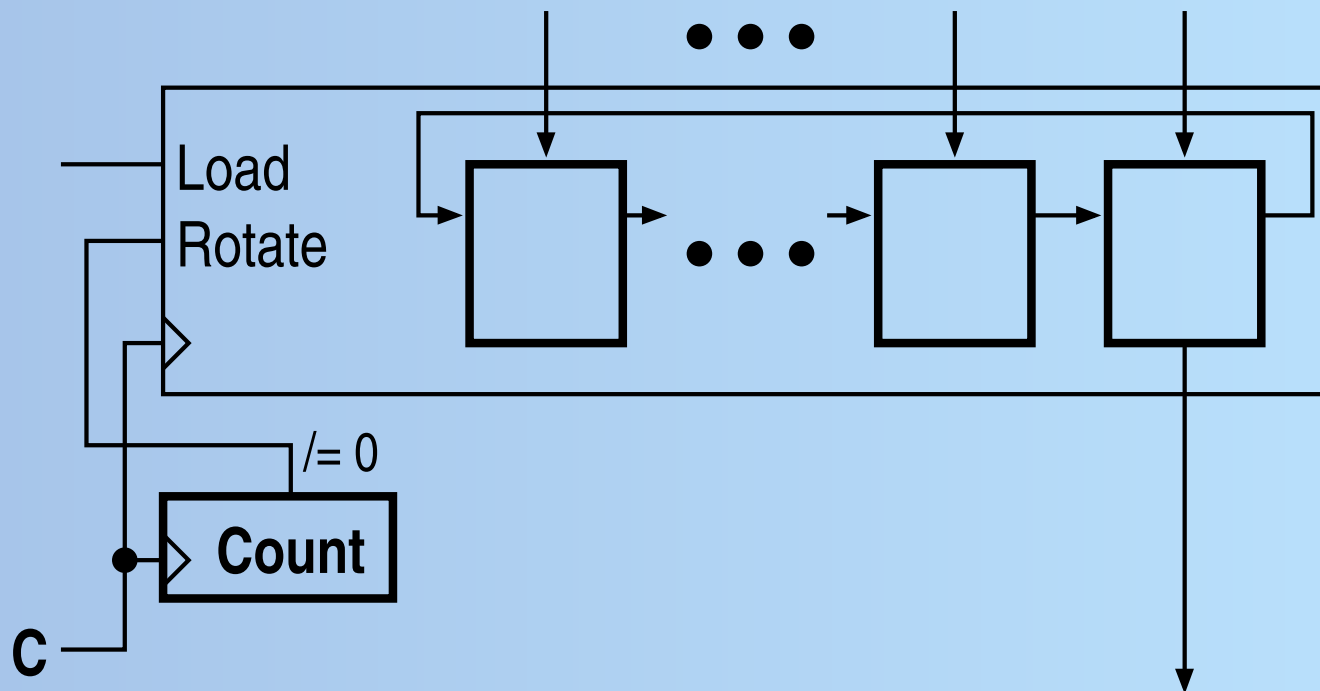- ❖ Oft besser:
Einfache reguläre Strukturen durch Schieberegister.



Anwendungen:

Parallelisierung, Serialisierung, Iteration über Ziffern (Arithmetik), ...

Durch die Verwendung von Feldattributen wartbar halten:

— *Breites ODER*

```
y <= '1' when x /= (x'range => '0') else '0';
```

— *Breites UND*

```
y <= '1' when x = (x'range => '1') else '0';
```

— *Breites XOR*

```
process(x)
```

```
    variable t : std_logic;
```

```
begin
```

```
    t := '0'; — Neutrale Initialisierung
```

```
    for i in x'range loop
```

```
        t := t xor x(i);
```

```
    end loop;
```

```
    y <= t; — Abschließende Ergebniszuzuweisung (Signal)
```

```
end process;
```

— *Vergleicher*

```
y <= '1' when x = to_unsigned(42, x'length) else '0';
```

Klassische Zählstandserkennung

— *Zählt: 0 .. CNT_CNT-1*

```
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if rst = '1' then
      Cnt <= (others => '-');
    else
      if Init = '1' then
        Cnt <= (others => '0');
      elsif Step = '1' then
        Cnt <= Cnt + 1;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
```

— *AND über alle (ggf. negierten) Stellen von Cnt*
 Done <= '1' **when** Cnt = CNT_CNT-1 **else** '0';


Optimierte Zählstandserkennung

— *Zählt: 0 .. CNT_CNT-1*

```
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if rst = '1' then
      Cnt <= (others => '-');
    else
      if Init = '1' then
        Cnt <= (others => '0');
      elsif Step = '1' then
        Cnt <= Cnt + 1;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
```

— *AND über alle erwarteten '1' von Cnt (nur bei Aufwärtszähler!)*
 
```
Done <= '1' when (Cnt or not to_unsigned(CNT_CNT-1, Cnt'length))
                 = (Cnt'range => '1') else '0';
```



Zählstandserkennung durch Vorzeichenwechsel

— *Zählt: CNT_CNT-2 .. -1*

— *→ Cnt muss ein Bit für das Vorzeichen bereithalten!*

```

process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        if rst = '1' then
            Cnt <= (others => '-');
        else
            if Init = '1' then
                Cnt <= to_signed(CNT_CNT-2, Cnt'length);
            elsif Step = '1' then
                Cnt <= Cnt - 1;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;

```

— *Keine Kombinatorik!*

Done <= Cnt(Cnt'left);

- ❖ Roth, Charles H., Jr.: *Digital Systems Design Using VHDL*, PWS Publishing Company, 1998.
- ❖ Smith, Douglas J.: *HDL Chip Design: A Practical Guide for Designing, Synthesizing & Simulating ASICs & FPGAs Using VHDL or Verilog*, Doone Publishing, 1996.
- ❖ *Hamburger VHDL-Archiv*,
<http://tech-www.informatik.uni-hamburg.de/vhdl/vhdl.html>,
insbesonder Abschnitt *Documentation*.